MATEMÁTICAS COMPUTACIONALES: Segundo reto

Aitor Ventura Delgodo, Grado en Ingenierra Informatica, 15/03/2019

Para este reto he diseñado los automatas en IFlap, y debido a la brutalidad que son creo que es mejor paner las tablas de transiciones de ambos automatas: el de Mealy y el de Moore.

Sabre el funcionamiento del autômata y su tricial diseño, hice uno que sea capaz de "recordar" las das últimas oligitos introducidos, los cuales serán los correspondientes a la columna "n" de las polabras introducidas.

Ezemplo:

· Palabra 1: 0110

El autómata recibira "00" para n=0, "10" para n=1,

· Palabra 2: 0011

"M" para n=2, y "01" para n=4.

Sea así como recibe las palabras y como las empieza a analizar, la menera, de determinar su salida viene en la diferencia de digitas. Si hay una diferencia de D entre la que enantramas en n=0 y n=1, devolveremos una A. Si hay una diferencia de 1, devolveremos una B, y en asso contrario una C. Para hacerlo más claro la vemos en la siguiente tabla:

12	00	01	10	11
00	A	В	В	A
04	C	C .	В	C
10	C	В	C	C
AA A		В	В	A


Conde el primer digito corresponde a la primera palabran y el segundo aligito a la segunda palabra.

Visual: 00/06 8

Dicho esto, he decidido hacer primero el automata de Mealy y bego convertirlo a Magre. Escribo la table de transiciones de Mealy:

Estodo	99	94	10	941-	
-> 9o	911-	921-	931-		
94	95, A	96, B	9. B	981 A	
92	951 C	96, C	97, B	981 C	
93	₹, C	96, B	92, (98. C	
94	951 A	9 ₆ ,B	97, B	98, A	
45	91, A	92, B	93, B	94, A	
96	91, C	92,C	93, B	qui C	
9,	91, C	92,8	93, C	q4, C	
4 8	911 A	92, B	93, B	941 A	

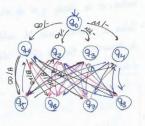S como de interto de autômak, seria algo así:



Como vemos (y da igual la olistancia o la forma), en forma de ináquina de estados dituyoda resulta illegible, por lo que he optado por teanscribido a la tabla de transiciones.

Le pagina. A diferencia de Mealy, las maquinas de Moore decleterman determinan una salida dependiendo del estado en el que se encuentren. Por esta razan, a la hora de convertirlo notaremos una major cantidad de estados.

(En específico de 9 estados a 21, par lo que si ya este resulta ilegible, Moore lo es aún más //JFlap).

Table de Moore

labla o	le Moore				
Estodo	00	QA	10	11	OUTPUT / SALIDA
→ %	91-1-	92-1-	93-1-	94-1-	_
91-	95A, A	9681B	9,818	98A1A	-
9419	95AIA	96B, B	978, B	98A.A	A
9,0	95AIA	9681B	97B, B	48A.A	C
92-	95C, C	90C,C	97B1B	98C1 C	-
9 ₂ B	95C, C	gec.c	9+B,B	98C,C	В
9 ₂ C	95C, C	96C,C	9 ₄ 8,8	agC, C	C
93-	9,c,c	9¢B,B	94C, C	98C, C	
9 ₃ B	9sC, C	968,B	90C1C	98C, C	В
9 ₃ C	4sC,C	968,8	97C.C	98C, C	C
94-	95A , A	96B.B	978,8	98ALA	_
94A	q _{sA} ,A	9 ₆₈ , B	97B,B	98A.A	P
940	9 _{SA} , 19	96B,B	92B, B	989.A	С
9sa	9,0,A	92B,B	938,8	94 P. P	A
9 _{SC}	9,A,A	92813	93B1B	94A: A	С
9 ₆₈	9,c, c	92C,C	938.B	94C, C	В
960	9,0,0	92C, C	938,8	94C.C	C
978	9,0,0	9 <u>8</u> B	930,0	quc,c	В
97C	9,c,c	92B.B	93C, C	94c, C	C
988	91A. A	9 ₂ B,B	93B, B	94A, A	А
98C	9,A,A	928,8	938,13	94A,A	С

Como vemos, sale una tabla erame, pero funciona el problema que se nos pide y con esto queda el reto resuelto.

En Bas Palmas de Gran Canoria, el día 15 de Marzo de 2019.

Delgado.